

I

Encontrar V_1

$$P_1 = \frac{V_1^2}{R_1} \Rightarrow 50W = \frac{V_1^2}{3\Omega}$$

$$V_1^2 = 150V \Rightarrow \boxed{V_1 = 12,25V}$$

Encontrar I

$$I = I_1 = I_2$$

$$I = V/R \Rightarrow I = \frac{12,25V}{3\Omega}$$

$$\boxed{I = 4A}$$

Encontrar V_2

$$V_2 = V_T - V_1 \Rightarrow V_2 = 80V - 12,25V$$

$$\boxed{V_2 = 67,75V}$$

Encontrar P_2

$$P_2 = V_2 I \Rightarrow 67,75V \times 4A$$

$$\boxed{P_2 = 271W}$$

Encontrar R_2

$$R_2 = V_2 / I \Rightarrow R_2 = 67.95V / 4A$$

$$R_2 = 16.94 \Omega$$

II

Datos

$$R_T = 80 \Omega$$

$$R = 10 \Omega$$

$$R_x = ?$$

Hallas R_x

$$R_T = \frac{R \parallel R_x}{R_x + R}$$

~~$$R_T = \frac{8 \times 10}{10 + 8} = \frac{80}{18} \Omega$$~~

~~$$R_x = 40 \Omega$$~~

$$R_T = \frac{10 R_x}{10 + R_x}$$

$$R_x = 40 \Omega$$

$$8(10 + R_x) = 10 R_x$$

$$80 + 8 R_x = 10 R_x$$

$$8 R_x - 10 R_x = -80 R_x$$

$$-2 R_x = -80 R_x$$

III

Datos

$$R_T = ?$$

$$I_T = ?$$

$$I_1 = ?$$

$$I_2 = ?$$

$$I_3 = ?$$

$$I_4 = ?$$

$$V_T = 50V$$

$$R_1 = 70\Omega$$

$$R_2 = 50\Omega$$

$$R_3 = 60\Omega$$

$$R_4 = 40\Omega$$

Hallar R_T

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{7} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{30 + 42 + 35 + 210}{210}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{317}{210}$$

$$317 R_T = 210$$

$$R_T = 210 / 317$$

$$R_T = 0,66\Omega$$

Hallar I_T

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} \Rightarrow I_T = 75,76A$$

Hallar I_1
 $I_1 = \frac{V_1}{R_1} \Rightarrow I_1 = 7,14 A$

Hallar I_2

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} \Rightarrow I_2 = \frac{50V}{5}$$
$$I_2 = 10 A$$

Hallar I_3

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} \Rightarrow \frac{50V}{6\Omega}$$

$$I_3 = 8,33 A$$

Hallar I_4

$$I_4 = \frac{V_4}{R_4} \Rightarrow \frac{50V}{1}$$

$$I_4 = 50 A$$